

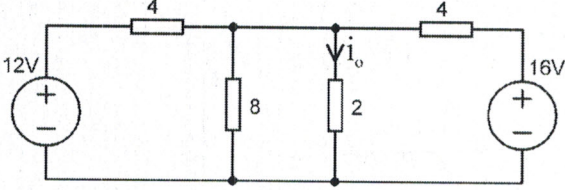


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Devre Teorileri Dersi Arasınava Soruları
Sınav Süresi: 65 dk

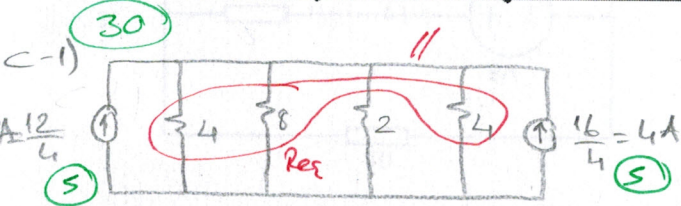- 1) En az iki kaynak dönüşü yaparak i_o akımını istediğiniz bir yöntemle bulunuz




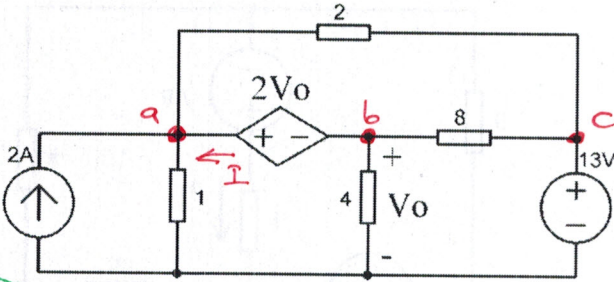- 3) V_o gerilimini Düğüm analizi yöntemi ile bulunuz?



$$R_{eq} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \right)^{-1} = \frac{8}{5} = 1.6 \quad (5)$$

$$I = 3 + 4 = 7A$$

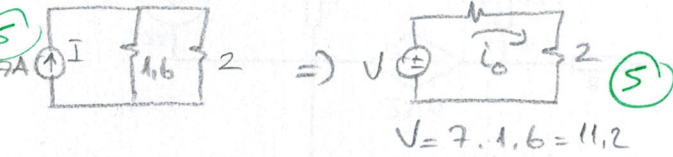

$$i_o = \frac{11.2}{(2+1.6)} = 3.11A \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{C-2)} \quad & 4i_1 + 2(i_1 - i_3) + 1(i_1 - i_2) + 8 = 0 \\ \Rightarrow & 4i_1 + 2i_1 - 2i_3 + i_1 - i_2 = -8 \\ \Rightarrow & 7i_1 - i_2 - 2i_3 = -8 \quad (1) \quad (6) \end{aligned}$$

$$5i_2 - 8 + 1(i_2 - i_1) + 6 = 0$$

$$\Rightarrow 5i_2 + i_2 - i_1 = 2$$


$$6i_2 - i_1 = 2 \quad (2) \quad (6)$$

$$10i_3 + 2(i_3 - i_1) - 6 = 0$$

$$\Rightarrow 10i_3 + 2i_3 - 2i_1 = 6$$

$$\Rightarrow -2i_1 + 12i_3 = 6 \quad (3) \quad (6)$$

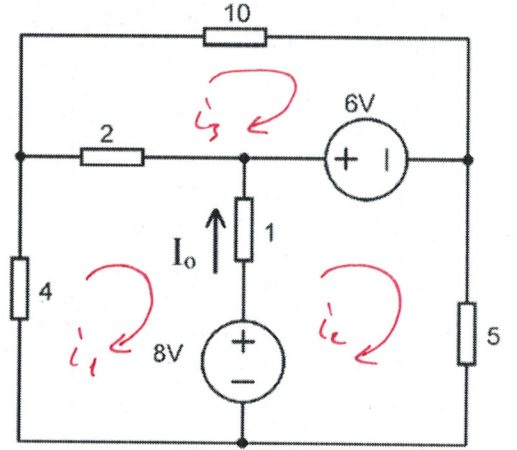- 2) i_o akımını göz (mesh) analizi yöntemi ile bulunuz. 1 ohm'luk direnç üzerinde harcanan gücü hesaplayınız.



$$i_o = i_2 - i_1 \quad (4) \quad (6)$$

$$\text{②'den} \Rightarrow i_2 = \frac{2 + i_1}{6}$$

$$\text{①'de ②'yi yazarsak} \Rightarrow$$

$$6/7 i_1 - \left(\frac{2 + i_1}{6} \right) - 2i_3 = -8$$

$$42i_1 - 2 - i_1 - 12i_3 = -48$$

$$41i_1 - 12i_3 = -46 \quad (5) \quad (6)$$

$$\text{⑤ ve ③'den} \Rightarrow$$

$$-2i_1 + 12i_3 = 6$$

$$41i_1 - 12i_3 = -46$$

$$39i_1 = -10$$

$$i_1 = -1.02A$$

$$i_2 = \frac{2 + i_1}{6} = \frac{2 - 1.01}{6} = 0.16A$$

$$\text{④'den} \Rightarrow i_o = i_2 - i_1 = 0.16 - (-1.02) = 1.18A$$

$$P_{1\Omega} = I^2 \cdot R = i_o^2 \cdot 1 = (1.18)^2 \cdot 1 = 1.39W \quad (5)$$

$$(-3) \text{ node a: } -2 + V_a + \frac{V_a - V_c}{2} - I = 0$$

$$\text{node b: } \frac{V_b}{4} + \frac{V_b - V_c}{8} + I = 0$$

$$\frac{8}{1} \left(\frac{3V_a}{2} - \frac{V_c}{2} + \frac{3V_b}{8} - \frac{V_c}{8} = 2 \right)$$

$$\Rightarrow 12V_a - 4V_c + 3V_b - V_c = 16$$

$$\Rightarrow 12V_a + 3V_b - 5V_c = 16 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{node c: } V_c = 13V \quad \text{--- (2) (6)}$$

$$\text{(3) } \dots V_a = V_b \quad \text{(6)}$$

$$V_a - V_b = 2V_a \quad \text{--- (4) (6)}$$

$$\Rightarrow V_a = 2V_a + V_b$$

$$= 2V_b + V_b$$

$$V_a = 3V_b \quad \text{--- (5)}$$

(1), (2) ve (5) den

\Rightarrow

$$12 \cdot (3V_b) + 3V_b - 5 \cdot 13 = 16 \quad \text{(5)}$$

$$39V_b = 81$$

$$V_b = 2,07V$$

$$V_a = V_b = 2,07V$$