
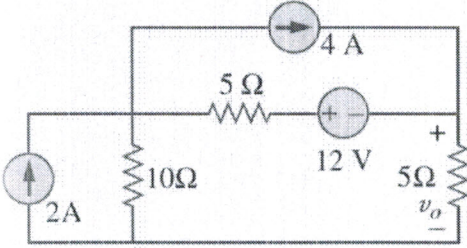


Devre Teorileri Dersi Bütünleme Soruları (Sınav Süresi 65 dk)

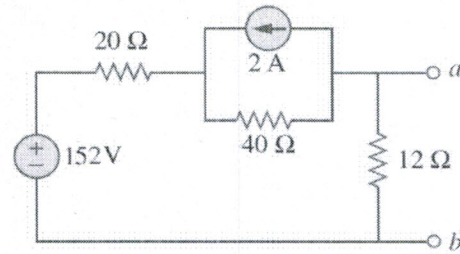
- 1) Vo gerilimini süperpozisyon teoremini kullanarak bulunuz. 35




- 2) ab noktasından bakıldığında görünen Thevenin eşdeğer devresini bulunuz. (Bir kaynak dönüşümü yapmanız yararınıza olacaktır) 35



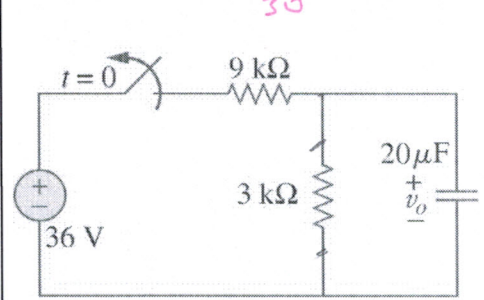- 3) t=0 anında uzun süredir kapalı olan anahtar açılmaktadır. t>0 için vo bulunuz. 30



C-1) i)

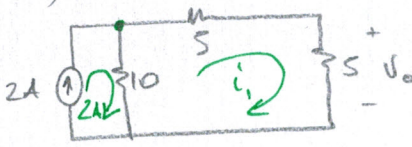


$$10(i_1 - 2) + 5i_1 + 5i_1 = 0$$

$$20i_1 = 20$$

$$i_1 = 1A$$

$$V_{o1} = 5 \cdot i_1 = 5V \quad (10)$$

ii)

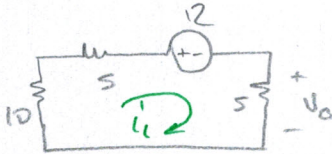

$$10i_1 + 5i_1 + 12 + 5i_1 = 0$$


$$20i_1 = -12$$

$$i_1 = -0.6A$$

$$V_{o2} = 5 \cdot i_1$$

$$= 5(-0.6) = -3V \quad (10)$$

iii)

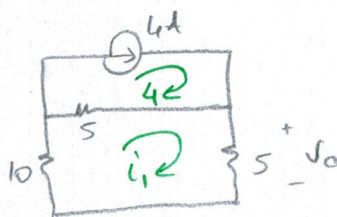

$$10i_1 + 5(i_1 - 4) + 5i_1 = 0$$

$$20i_1 = 20$$


$$i_1 = 1A$$

$$V_{o3} = 5 \cdot i_1$$

$$= 5 \cdot 1 = 5V \quad (10)$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} + V_{o3} = 5 - 3 + 5 = 7V \quad (5)$$

C-2)

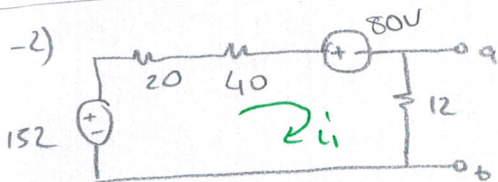


$$-152 + 20i_1 + 40i_1 + 80 + 12i_1 = 0$$

$$72i_1 = 72$$

$$i_1 = 1A \quad (10)$$

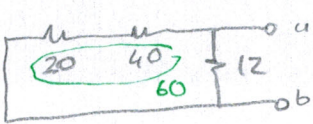
$$V_{ab} = U_{Th} = 12 \cdot i_1 = 12V \quad (8)$$



$$R_{Th} = R_{ab} = 60 \parallel 12$$


$$= \frac{60 \cdot 12}{72} = 10\Omega \quad (17)$$

C-3). t < 0

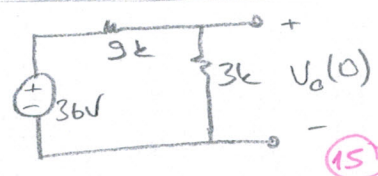

$$V_o(0) = \frac{36}{9k + 3k} \cdot 3k = 9V \quad (15)$$

t > 0

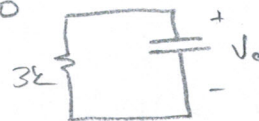

$$\tau = RC = 3 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6}$$

$$= 0.06s \quad (7)$$

$$V_o(t) = V_o(0) \cdot e^{-t/\tau} = 9 \cdot e^{-t/0.06} V \quad (8)$$