

# Sinyaller ve Sistemler

Sunu 3

#### Sistemler

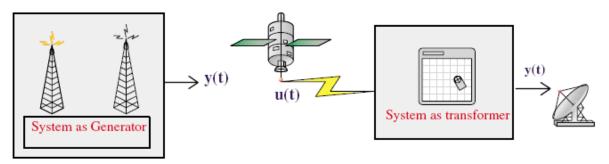


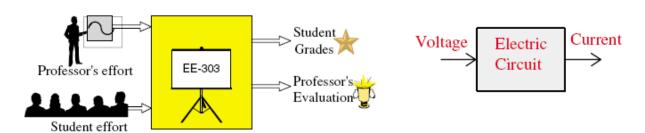



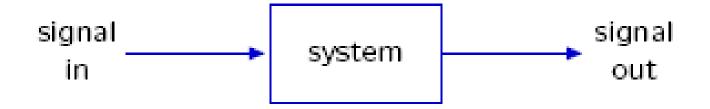
#### Sistem

Sistem: Fiziksel yada matematiksel bir sinyal üretir yada sinyali dönüştürür.



Bir sistem işaretin dönüşümüne sebep olan herhangi bir süreç olarak görülebilir. Bu tanıma göre bir sistemin bir giriş işareti ve giriş işaretine sistem dönüşümü ile bağlantılı olan çıkış işareti vardır.


#### Sistem

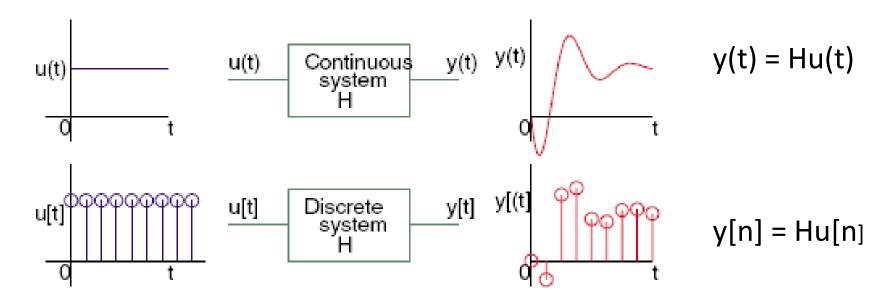


Bir sürekli-zaman sisteminde hem giriş hem de çıkış sürekli-zaman işaretidir. Benzer şekilde bir ayrık-zaman sisteminde hem giriş hem de çıkış ayrık-zaman işaretidir

#### Sistem

#### System View

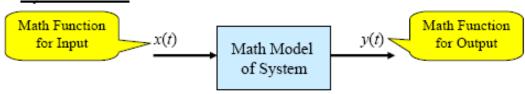
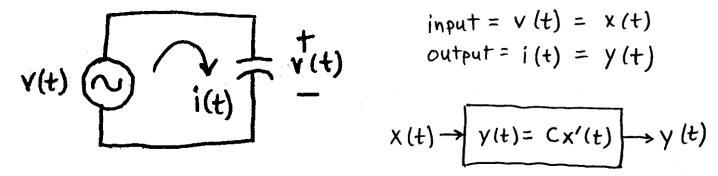
$$\frac{d^{n}y(t)}{dt^{n}} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_{1}\frac{dy(t)}{dt} + a_{0}y(t) = b_{m}\frac{d^{m}x(t)}{dt^{m}} + b_{m-1}\frac{d^{m-1}x(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_{1}\frac{dx(t)}{dt} + b_{0}x(t)$$




input = 
$$v(t) = x(t)$$
  
output =  $i(t) = y(t)$ 


$$X(t) \rightarrow Y(t) = Cx'(t) \rightarrow Y(t)$$
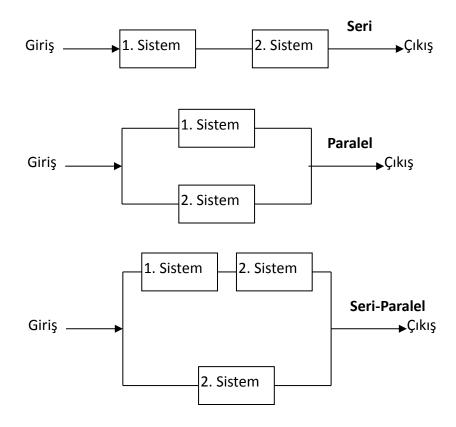
# Sistemlerin Bağlanması


Sistemler seri, paralel, seri-paralel ve geri beslemeli olmak üzere dört farklı şekilde bağlanabilir.



#### Geri Beslemeli Sistem

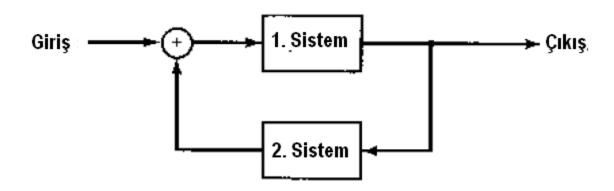

Örnek: Araç hız kontrol sistemi

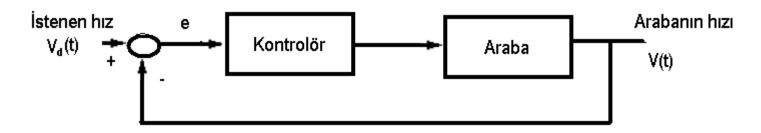

#### Hafızalı ve Hafızasız Sistemler

Eğer bir sistemin herhangi bir andaki çıkışı bağımsız değişkenin her değeri için girişin sadece o andaki değerine bağlı ise sistem hafızasızdır denir.

$$y[n] = (2x[n] - x[n])^2$$

Sistem çıkışı y[n] tüm n değerleri için o andaki x[n] değerine bağlıdır. Hafızasızdır.

$$y[n] = \sum_{-\infty}^{n} x[k]$$

Sistem çıkışı y[n] 'nin herhangi bir n anındaki değeri önceki x[n] değerlerine bağlıdır. Hafızalıdır.

 Zamanla Değişmez ve Zamanla Değişen Sistemler (time-invariant and time-varying)

Eğer girişindeki zaman ötelemesi çıkışında da zaman ötelemesine sebep oluyorsa bu sisteme zamanla değişmez sistem denir.


Sistem
$$y(t) = Sin(x(t))$$

$$y_1(t) = Sin(x_1(t))$$

$$x_2(t) = x_1(t-t_0)$$

$$y_2(t) = Sin(x_2(t)) = Sin(x_1(t-t_0))$$
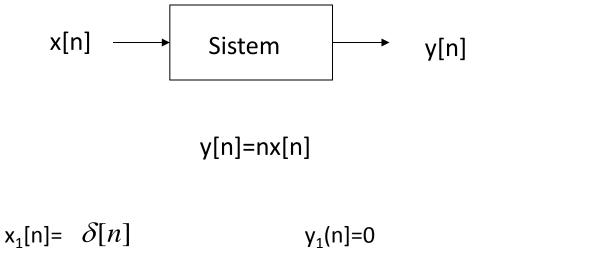
$$y_1(t-t_0) = Sin(x_1(t-t_0))$$
Zamanla değişmez sistem
$$y_1(t-t_0) = Sin(x_1(t-t_0))$$



 $x_2[n] = \delta[n-1]$ 

Zamanla değişen sistem

 $y_2(n)=n$   $\delta[n-1]=\delta[n-1]$ 


#### Nedensellik (causality)


Bir sistemin t yada n anındaki çıkışı, geçmiş yada o andaki giriş değerlerine bağlı ise sistem nedenseldir.

Eğer sistem gelecek giriş değerlerine de bağlı ise nedensel değildir.

$$y[n] = 0.2*(x[n-3] + x[n-1] + x[n])$$
 Nedensel sistem
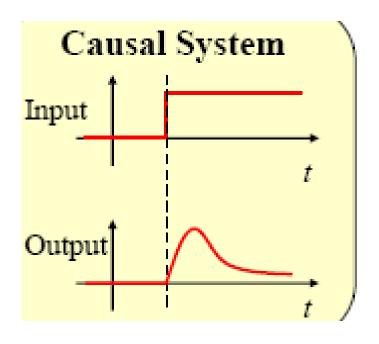
$$y[n] = 0.2*(x[n-2]+x[n]+x[n+1])$$
 Nedensel olmayan sistem




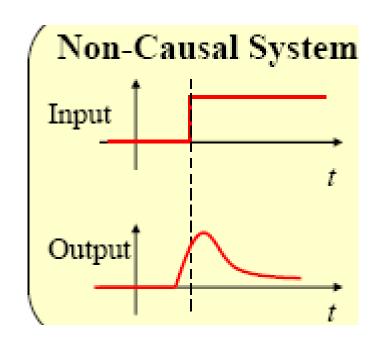


Geçmiş girişlere bağlı değil
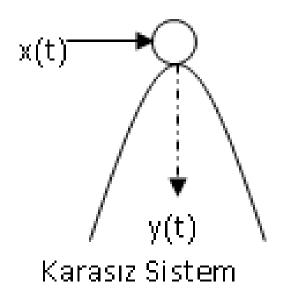
#### Kararlılık (stability)

Küçük girişlerin küçük çıkışlar oluşturduğu sistemlere karalı sistemler denir. Başka bir ifade ile karalı bir sistemde sınırlı girişler sınırlı çıkışlar oluşturur.



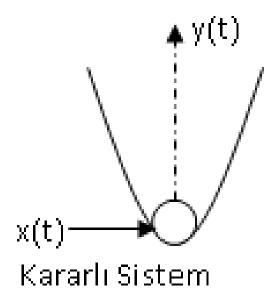

#### Doğrusallık (linearity)

Bir sürekli-zaman sisteminin  $x_1(t)$ 'ye cevabı  $y_1(t)$  ve  $x_2(t)$ 'ye cevabı  $y_2(t)$  olsun. Eğer aşağıdaki iki koşul sağlanıyorsa (superposition) sistem lineerdir denir.

1- Sistemin 
$$(x_1(t) + x_2(t))$$
'ye cevabı  $(y_1(t) + y_2(t))$  dir. (Toplamsallık)

2- Sistemin  $a.x_1(t)$ 'ye cevabı  $a.y_1(t)$  dir. (Çarpımsallık) ölçeklendirilmiş giriş  $\rightarrow$  ölçeklendirilmiş çıkış

Lineer bir sistemi tanımlayan iki özellik tek özellik olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} y_1(t) \quad x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} y_2(t)$$

$$y_1(t) = \mathcal{H}[x_1(t)] \quad y_2(t) = \mathcal{H}[x_2(t)]$$

$$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$$

$$\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t) = \mathcal{H}[\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)]$$

Örnek: y(t) = t x(t) Sisteminin doğrusallığını araştırın.

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = t x_1(t)$$
  
 $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = t x_2(t)$   
 $x_3(t) = a x_1(t) + b x_2(t)$   
 $y_3(t) = a y_1(t) + b y_2(t)$ 

$$t x_3(t) = t [a x_1(t) + b x_2(t)] = t a x_1(t) + t b x_2(t) =$$

Sistem doğrusal bir sistemdir.

Örnek: 
$$y[n] = 3u[n] + 5$$

Sistemi için 
$$u_1[n] = 1$$
  $u_2[n] = 2$ 

verilsin. Doğrusallığını araştırın

$$y_1[n] = 3u_1[n] + 5 = 8$$


$$y_2[n] = 3u_2[n] + 5 = 11$$

$$y_1[n] + y_2[n] = 19 \neq y[u_1[n] + u_2[n]] = 3(u_1[n] + u_2[n]) + 5 = 14$$

Sistem doğrusal değildir.

Mühendislik tasarımı yapmak için bir sistemin davranışları öngörebilmemiz

gerekir.

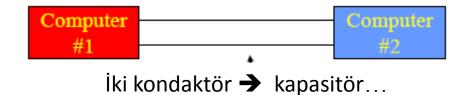


Physical System:



Schematic System:



Mathematical System:

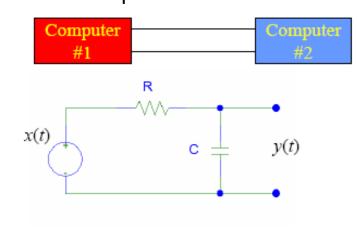

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$$



5v † Output

N. Dereceden bir sistemin genel formu

$$y^{(N)}(t) + \sum_{i=0}^{N-1} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^{M} b_i x^{(i)}(t)$$

$$y^{(i)}(t)$$
 çıkışın i. türevini  $x^{(i)}(t)$  girişin i. türevi

$$a_0...a_n$$
  $b_0...b_m$  gerçel sabit katsayılar

Çözüm iki kısımdan oluşur:

- 1- Sıfır-giriş cevabı(zero-input response)
- 2- Sıfır-durum cevabı(zero-state response)

# Sıfır-giriş cevabı

#### Karakteristik denklem:

$$\lambda^{N} + a_{n-1} \lambda^{N-1} + ... + a_1 \lambda + a_0$$

Kökler: N tane 
$$\lambda_1$$
,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ , ...,  $\lambda_N$ 

N mod için 
$$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, ..., e^{\lambda_N t}$$

$$\Rightarrow y_{zI}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + C_N e^{\lambda_N t}$$

Toplam çözüm: 
$$y(t) = y_{ZI}(t) + y_{ZS}(t)$$
  $y_{ZS}(t) = \underbrace{\int_{t_0}^t h(t - \lambda)x(\lambda)d\lambda}_{Convolution...inChp2}$ 

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m f(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{df(t)}{dt} + b_0 f(t)$$

$$\frac{d^k y(t)}{dt^k} \equiv D^k y(t)$$

$$\underbrace{\left(D^{n} + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_{1}D + a_{0}\right)}_{\triangleq Q(D)} y(t) = \underbrace{\left(b_{m}D^{m} + b_{b-1}D^{m-1} + \dots + b_{1}D + b_{0}\right)}_{\triangleq P(D)} f(t)$$

Örnek:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{df(t)}{dt}$$
 Sıfır-giriş çözümünü yapınız. 
$$D^2y(t) + 3Dy(t) + 2y(t) = Df(t)$$
 
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0$$
 Sıfır-giriş formu 
$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$$
 Karakteristik denklem 
$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$$
 Kökler 
$$e^{\lambda_1 t} = e^{-t} \quad e^{\lambda_2 t} = e^{-2t}$$
 Karakteristik mod

Sıfır-giriş çözümü:

$$y_{zi}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$$

Başlangıç şartlarına bakılır.

$$y_{zi}(0) = C_1 e^{-0} + C_2 e^{-0} = 0 \implies C_1 + C_2 = 0$$

$$y'_{zi}(0) = -5 = -C_1 e^{-0} - 2C_2 e^{-0} \implies C_1 + 2C_2 = 5$$

$$\implies C_1 = -5 \quad C_2 = 5$$

$$y_{zi}(t) = -5e^{-t} + 5e^{-2t}$$
first mode second mode

#### Kesikli zaman

#### N dereceli diferansiyel denklem

$$y[n] + a_1 y[n-1] + \ldots + a_N \underbrace{y[n-N]}_{\text{least "advanced"}} = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \ldots + b_M x[n-M]$$

$$\text{most "advanced"}$$

$$\text{output sample}$$

The difference between these two index values is the "order" of the difference eq.

$$y[n] + \sum_{i=1}^{N} a_i y[n-i] = \sum_{i=0}^{M} b_i x[n-i]$$

#### Yinelenen form:

$$\underbrace{y[n]}_{\substack{\text{current}\\ \text{output value to}\\ \text{be computed}}} = -\sum_{i=1}^{N} a_i y[n-i] + \sum_{i=0}^{M} b_0 x[n-i]$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{M} b_0 x[n-i]}_{\substack{\text{current \& past}\\ \text{output values, with}\\ \text{values already known}}}_{\substack{\text{current \& past}\\ \text{input values,}\\ \text{already received}}}$$